

学生/教養のページ

スミスチャートの歩き方 [I]

----LC 編---

Arcs of Supreme Elegance [I]: Lumped Constants Are Go

大平 孝

1. 美しさに敬遠


この上なく美しい円弧群にエレガンスを感じながらも 使い方がよく分からずスミスチャートひいては高周波工 学を敬遠してしまう学生君を見掛ける.その要因は何だ ろうか.一つにはこのチャートに複数の座標系が入り組 んでおり場面に応じてそれらを間違えずに使い分ける煩 わしさである.逆に言うと目的が明確であればそれに特 化した簡明な読み方ができるはず.本稿では学部生が親 しみ深い直並列 LC 回路を例にチャート上をそぞろ歩い てみる.

2. 超入門:直列と並列

チャート上を歩く物理的意味は電気回路のイミタンス変換である。超入門の例を図1に示す。目指すは 20Ω を 100Ω に変換するLC回路の設計。地平線上の 20Ω から出発。コイルLを直列に付加することで右端が $\infty\Omega$ に接する円(定R円)に沿って時計方向に歩く。歩いた先のイミタンスを Z_T と書くと

$$20 + j\omega L = Z_T \tag{1}$$

である. そこからコンデンサ Cを並列に付加すること

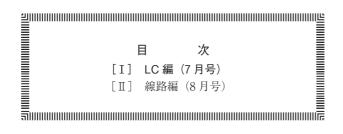

大平 孝 正員:フェロー 豊橋技術科学大学未来ビークルシティリサーチセン


Takashi OHIRA, Fellow (Research Center for Future Vehicle City, Toyohashi University of Technology, Toyohashi-shi, 441-8580 Japan). 電子情報通信学会誌 Vol.103 No.7 pp.709-712 2020年7月 ©電子情報通信学会 2020 で左端が 0Ω に接する円(定 G 円)に沿って時計方向に歩く。その到着点が同じ地平線上にある 100Ω なので

$$\frac{1}{Z_T} + j\omega C = \frac{1}{100} \tag{2}$$


である。式(1), (2)から Z_T を消去する。その式を実部と虚部に分離する。それらを連立して解く。その結果

$$\omega L = 40 \,\Omega, \quad \omega C = 20 \,\text{mS}$$
 (3)

を得る.これで所望周波数 ω に応じてLC値が決まる. 超入門回路設計完了!

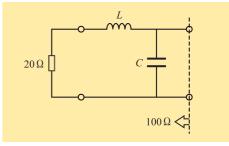

(a)回路図

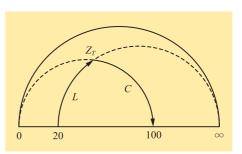

(b) スミスチャート(上半円)

図1 抵抗 20 Ω を 100 Ω に変換する LC 回路

3. 第1アイテム: RG 積

実用システムはもっと複雑な回路となる. そこで チャート散策に必携のアイテムを与える. 交流回路の授 業で学んだイミタンスの基本式

$$Z = R + jX$$

$$Y = G + jB$$

$$Y = \frac{1}{Z}$$

$$(4)$$

を思い出そう。これらを連立させてB, Y, Zを消去すると

$$RG = \frac{R^2}{R^2 + X^2} \tag{5}$$

という何とも麗しき関係が導ける。これを「RG 積」と呼ぶ。R と X が実数ゆえ右辺は全項非負。そして分子が分母を超えることはない。つまり

$$0 \le RG \le 1 \tag{6}$$

である. 特に RG=0 はチャートの外周円, RG=1 は地平線を意味する.

4. 第2アイテム:**Q**ファクタ

旅立ちの前にもう一つ強力なアイテムを授ける. 再び 学部の授業を思い出そう. LC 素子の良さを示す指標

$$Q = \frac{|X|}{R} \tag{7}$$

を習ったはず、これを式(5)に代入しQについて解くと

$$Q = \sqrt{\frac{1}{RG} - 1} \tag{8}$$

を得る。これが RG 積による Q ファクタ公式である。 RG 積と Q の対応関係を表 1 に示す。この公式と早見表は次々節の演習で威力を発揮する。

表1 RG積からQ値へ換算する早見表

RG	0	 0.1	 0.2	 0.5	 0.8	 1
Q	8	 3	 2	 1	 0.5	 0

5. 経路の長さ

目的地へ達する経路が複数存在するとどの道を選ぶか迷う. 日常生活では通勤通学などあえて遠回りして歩くことが健康にプラスだろう. 回路設計では素直に考えて短い経路を選ぶことが優位である. なぜならこれにより少なくとも三つのいいね:

- □ 同路内の電力損と発熱が小
- □ 回路内素子にかかる電圧電流ストレスが小
- △ 素子値の誤差や変動に回路特性がロバスト

が期待できるからだ.これらは kW 級以上の RF パワエレ分野で特に有用となる.

経路の長さを測るにはどうすればよいだろうか、チャートに刻まれたイミタンス目盛では直読できない。正しく知るには非ユークリッド幾何が必要である $^{(1)}$.ここでは道の長さを「ポアンカレ長 Λ 」と呼ぶ、記号 Λ (ラムダ)は長さを意味するギリシャ文字…何だか雲行きが難解になってきた。でもそこで心折れてはいけない。君には二つの強力なアイテムがある。これを使えば Λ がエレガントに求まるのだ。その手法を基本例で習得しよう。

6. イミタンス変動量

一般に滑らかな曲線の長さを求めるには微小線分を曲線に沿って線積分すればよい。チャート上の微小線分をインピーダンスの微小変動と捉えて dZ=dR+jdX と書く。そのポアンカレ長は

$$d\Lambda = \frac{|dZ|}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{dR^2 + dX^2} \tag{9}$$

で与えられる $^{(1)}$. 第 1 因子 $^{(1/R)}$ は点 $^{(1)}$ におけるチャートの局所縮尺を意味する $^{(2)}$. 第 2 因子 $^{(2)}$ でする以 2

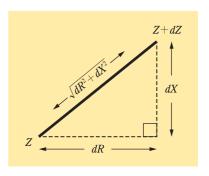


図 2 Z 平面上の微小線分 この長さ |dZ| を抵抗 R で正規化した量がポアンカレ長 $d\Lambda$ である.

に示す Z平面上の微小直角三角形の斜辺の長さ |dZ| である。つまり見掛けの長さに縮尺を乗じた量がポアンカレ長である。上式の双対としてアドミタンスの微小変動 dY=dG+jdB による表現

$$d\Lambda = \frac{|dY|}{G} = \frac{1}{G}\sqrt{dG^2 + dB^2} \tag{10}$$

も合わせて覚えておこう.

式(9)または(10)を線積分することで滑らかな曲線の長さが求まる。それにしても平方根の中に変数が二つも含まれている。さすがに手計算は容易でない。が,幸運なことに直列 LC 回路では積分経路が定R円に沿う。なので積分が格段に簡単となる。具体的には式(9)でdR=0として同じ定R円上にある点Aから点Bまで積分する。その結果に式(7)を代入することでポアンカレ長

$$\Lambda_{AB} = \int_{A}^{B} d\Lambda = |Q_{A} - Q_{B}| \tag{11}$$

が求まる. 同様に並列 LC 回路では積分経路が定 G 円 に沿う. 式(10)で dG=0 として積分すると上式と同じ 結果となる. どちらの場合も円弧の始点と終点の絶対 Q 値差でポアンカレ長が計算できる. 式(8) と(11)を武器 に早速例題にアタックだ.

7. 道のり比較

チャート上で道のりを比較する例を図3に示す。 \blacksquare 印 の点から出発して \bigcirc 印まで歩く。山頂 (点C) 経由と 50 Ω (点D) 経由でどちらが近道か。

まず山頂経由から考える. 3 点 A, C, F の RG 値を それぞれの地平線目盛から読み取り式(8)に代入すると

$$Q_{\rm A} = \sqrt{\frac{20}{10} - 1} = 1$$
, $Q_{\rm C} = \sqrt{\frac{100}{10} - 1} = 3$,

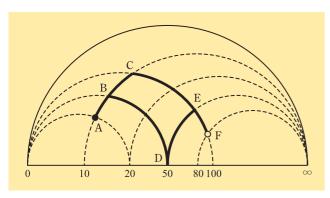


図3 ●から○まで歩く道のり比較:山頂経由と50Ω経由

$$Q_{\rm F} = \sqrt{\frac{100}{80} - 1} = 0.5 \tag{12}$$

となる. これらを式(11)に代入し

$$\Lambda_{AC} + \Lambda_{CF} = |Q_A - Q_C| + |Q_C - Q_F| = 4.5$$
 (13)

を得る. 次に、50 Ω 経由も同じ手順で

$$Q_{\rm B} = \sqrt{\frac{50}{10} - 1} = 2$$
, $Q_{\rm D} = \sqrt{\frac{50}{50} - 1} = 0$, $Q_{\rm E} = \sqrt{\frac{100}{50} - 1} = 1$ (14)

$$\Lambda_{AB} + \Lambda_{BD} + \Lambda_{DE} + \Lambda_{EF} = |Q_A - Q_B|
+ |Q_B - Q_D| + |Q_D - Q_B| + |Q_E - Q_F| = 4.5$$
(15)

となる。つまり長さは相等しい。見た目では山頂経由が明らかに近く見えたが実はそうではなかった。これはチャートの縮尺が一定ではなく場所によって異なっていること(局所縮尺)に起因する⁽²⁾。

8. 等 Q 円線御案内

道の長さ判定にQファクタの概念が役立つことが分かった。チャートを地形図と見てQ値を各地点の標高に例えてみよう。さてQ値は一体どのような形の等高線を描くのだろうか。

ここでもやはり出発点は3.の式(4)である。加えてここで反射係数 $^{(3)}$ の公式

$$\Gamma = \alpha + j\beta = \frac{Z - 50}{Z + 50} \tag{16}$$

を仲間入りさせる. 四つの式からR, X, Zを消去して

$$\alpha^2 + \left(\beta + \frac{1}{Q}\right)^2 = 1 + \frac{1}{Q^2} \tag{17}$$

を得る. α と β に関して両平方完成型つまりこれは α - β 平面上の円の方程式である.

この円を図4にプロットする。 α - β 平面とは実はスミスチャートのことだったと気づけば合格。 $Q\rightarrow 0$ で地平線, $Q\rightarrow \infty$ で外周円となる。これらの円と線を一括して等Q円線と呼ぶ(筆者小庵が東急沿線)。なかでも一点鎖線の円弧 (Q=1) が特別の存在である。これを境界にしてその上下で式(8)の2階偏微分

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial R \partial G} = \frac{1}{4} \left(Q - \frac{1}{Q} \right) \left(Q + \frac{1}{Q} \right)^2 \tag{18}$$

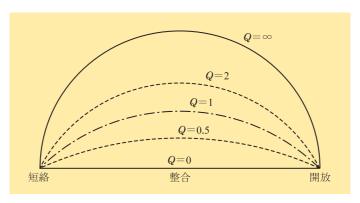


図4 等 Q 円線 地平線から離れると Q 上昇.

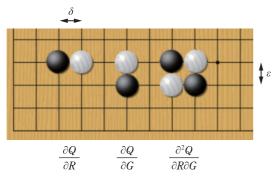


図5 白石黒石で偏微分を視覚化

の正負が反転する. このことは経路探索の判断材料すなわち LC 回路トポロジーを発見する規範となる.

偏微分に苦手意識を感じる学生君のために補足として式 (18) 左辺の意味を図 5 に模式化する。横軸 R- 縦軸 G と見て互いに切り違いの位置にある白石 2 個の Q 値の和から黒石 2 個の Q 値の和を差し引く。そのまま線間隔 δ , ε を無限に小さくしていった極限値が 2 階偏微分である。同図 1 階微分からの類推でなるほどザ・ガッテン!

9. 集中から分布へ

コイルとコンデンサを意味するLCという記号は集中 定数(Lumped Constant)の頭文字とも読める.回路の 所望伝送周波数が高くなると集中定数に加えて分布定数 の考え方を取り入れることが必要となってくる.分布定 数素子の基本である伝送線路にフォーカスしたチャート の歩き方を続編で紹介する.

謝辞 本稿は内閣府 SIP「ワイヤレス給電ドローン」と知の拠点あいち「パワー半導体 GaN ワイヤレス給電」による研究成果を含む.

文献

- (1) K. Yamada, "Graphical representation of the power transfer efficiency of lumped-element circuits based on hyperbolic geometry," IEEE Trans. Circuits Systems II, vol. 64, no. 5, pp. 485-489, May 2017.
- (2) T. Ohira, "Poincaré length," IEEE Microw. Mag., vol. 21, no. 3, pp. 120-121, March 2020.
- (3) T. Ohira, "Standing wave ratio," IEEE Microw. Mag., vol. 21, no. 2, pp. 108-109, Feb. 2020.

(2019年12月22日受付)



大平 孝 (正員:フェロー)

1983 阪大大学院博士課程了、NTT にて衛星搭載 GaAsMMIC の設計を担当、2005 ATR 執行役員・波動工学研究所長、現在、豊橋技科大・教授、未来ビークルシティリサーチセンター長、1986 本会篠原記念学術奨励賞、1998 Japan Microwave Prize、2005 本会エレクトロニクスソサイエティ賞、2012 CEATEC 準グランプリ、2013 日経ワイヤレスアワード、2013-2015 IEEE Distinguished Lecturer、2017 本会教育功労賞、2017 文部科学大臣表彰、2018 総務省東海総合通信局長表彰、2019 本会教育優秀賞各受賞、IEEE MTT-S Kansai Chapter Founder、IEEE MTT-S Nagoya Chapter Founder、工博、IEEE Life Fellow、URSI Fellow、本会ワイを大型表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別である。

URL http://researchmap.jp/Takashi_Ohira/